1□□□□A□B □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ A □ B□　　□

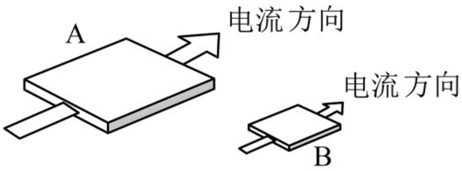

A□□□□□□□ 2□1

B□□□□□□ 1□2

C□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2□1

D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1□2

2□□□□□□□□□□ $U=30V$ □□□□□□ R_2 □□□□□□ 100Ω □ $R_1=50\Omega$ □□□□ P □□ R_2 □□□□□a□b □□□□□□□　　□

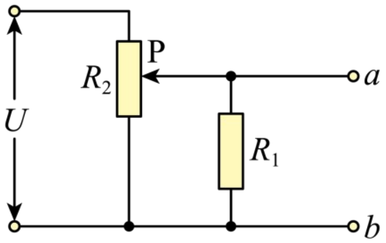

A□10V　B□15V　C□20V　D□25V

3□□□□□ R_1□ R_2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□　□

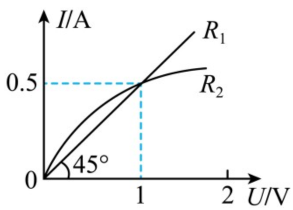

A□ R_1 □□□ $R_1=\tan 45^\circ=1\Omega$

B□□ $U=1V$ □□ R_2 □□□□□ R_1 □□□

C□ R_2 □□□□□□□□□□□□□

D□□ R_2 □□□ $0.5V$ □□□□□□□□□□□□□□□□ $0.25C$

4□□□ N□“□□□□”□□□“□□□□”□□□□ q□□□□□□□□ U□□□□□□□□□□□□ U_0□□□□□□□□□□□□□□ 80%□□□□□□□□□ t□□□□□□□□□□ 100km □□□□□ E□□□□□□□□□□□□□□□

A□□□□□□□□□□□□□□□□ $\frac{NqU}{U_0 t}$

B□□□□□□□□□□□□□□□□□ Nq

C□□□□□□□□□□□□□□□□□□ qU

D□□□□□□□□□□□□□□□□ $\frac{100NqU}{E}$

5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ R□□□□□□□□□□ r□□□□□□□ S□□□□□□□□□□□□□□□□ P□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ V_1□V_2□V_3□□□□□□□□□□□□□□□□□ ΔU_1□ΔU_2□ΔU_3□□□□□□ A_1□□□□□□□□□□□ ΔI_1□□□□□□□□□□□□　□

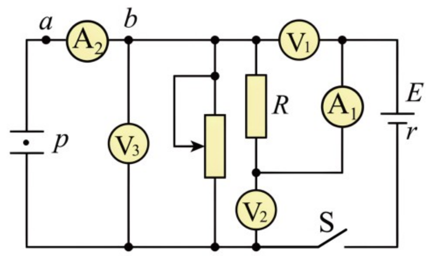

A□□□ P □□□

B□□□□□□ V_1 □□□□□□ V_2□V_3 □□□□□

C□□□□□□□□□□□□□□□□ A_2 □□□ a □□ b □□□□□

D□ $\frac{\Delta U_3}{\Delta I_1}>\frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}>\frac{\Delta U_2}{\Delta I_1}$

6□□□□□□□□□□□□□$R_2=6\Omega$□□□□□□□□ $C=5\mu F$□□□ S □□□ S_1□□□□□□□□□□□□□□□ a □□□□□□□ b □□□□□□□□□□□□□□□ U□□□□□□□ I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

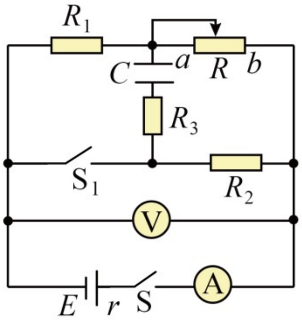

甲

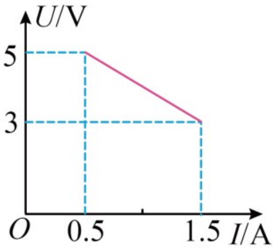

乙

(1)□□□□□□□E□□□R_1□□□□

(2)□□□□□□R□□□□□□□P□

(3)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□S_1□□□□□□□□□□□

□□□R_3□□□□Q□

7□□□□□□$BCDG$□□□□□□$\frac{3}{4}$□□□□□□□□□□□□□□□□□□R□

□□□□□□□□□□B□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

$E=\frac{3mg}{4q}$□□□□□□□m□□□□□$+q$□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□0.5□□□□□□□g□$\sin 53^\circ=0.8$□

$\cos 53^\circ=0.6$□

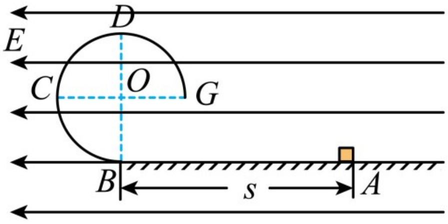

(1)□□□□□□□□□□B□$s=2R$□A□□□□□□□□□□□B□□

□□□

(2)□□1□□□□□□□□□□C□□□□□□□□

(3)□□□□□□□G□□□□□□□□□□□□

(4)□□s□□□□□□□□□□□□□□□□□□AB□□□□s□□□□□

□□□□□□□□□

□□	1	2	3	4	5					
□□	D	A	C	A	BCD					

3□C

□□□□A□ R_1□□□ $R_1=\frac{U}{I}=\frac{1}{0.5}\Omega=2\Omega$ □□A□□□

B□□□□□□□ U□1 V□□□□□□□ R_1□ R_2 □□□□□ R_1□ R_2

□□□□□B□□□

C□I□U□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□R_2□□□

□□□□□□□□□□C□□□

D□□ R_2 □□□ 0.5V □□□□□□□□□□□ R_2□□□□□ 0.25A □□

$q=It$ □□□□□□□□□□□□□□ 0.25C □□D□□□□□C□

4□A□□□□A□□□□□□□□□□ $80\%U_0It=NqU$

□□□□□□□□□ $I=\frac{NqU}{80\%U_0t}$ □□A□□□□□□□

B□□□□□□□□□□□□□ $Q=Nq$ □□B□□□□□□□□

C□□□□□□□□□□□□□ $E=qU$ □□C□□□□□□□□

D□□□□□□□□□□□□ NqU□□□□□□100km□□□□□

E□□□□□□□□□□□□□ $x=\frac{100NqU}{E}$ □□D□□□□□□□□□

□A□

5□BCD

□□□□A□□□□□□□ P □□□□□□□□□□□□□□□□□□P□□□□□

□□□□□□□□P□□□□A□□□

B□□□□□□□□□□□□ V_1□□□ $U_1=I_1R$

V_2□□□ $U_2=E-I_1r$

V_3□□□ $U_3=E-I_1(r+R)$

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I_1 □□□□□□□□ V_1□□□

□□□ V_2□V_3□□□□□□B□□□

C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□A_2□□□ a □□ b □□□□□□

C□□□

D□□□□□□□ $\frac{\Delta U_3}{\Delta I_1}=R+r$□$\frac{\Delta U_2}{\Delta I_1}=r$□$\frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}=R$

□□ $\frac{\Delta U_3}{\Delta I_1}>\frac{\Delta U_1}{\Delta I_1}>\frac{\Delta U_2}{\Delta I_1}$ □□D□□□□□BCD□

6□(1) $E=6\text{V}$□$R_1=2\Omega$ (2) 2.25W (3) $2.1\times10^{-5}\text{C}$

□□□□1□□□S□□□S_1□□□□□□□□□□□□□□ $E=U+Ir$

□□□□□□ $E=0.5r+5$□$E=1.5r+3$

□□ $E=6\text{V}$□$r=2\Omega$

□□□□□□□□□□□□□□□□ b □□□R_1□□□3V□□□ R_1□□□

1.5A□□□ $R_1=\frac{U}{I}=\frac{3}{1.5}\Omega=2\Omega$

□2□□ R_1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ $r_{□□}=R_1+r=4\Omega$

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ R□□□□□

$$P=\left(\frac{E}{R+r_{□□}}\right)^2R=\frac{E^2}{\frac{(R-r_{□□})^2}{R_{□}}+4r_{□□}}$$

□□ $R=r_{□□}=4\Omega$ □□□□□□□□

$$P=\frac{E^2}{4r_{□□}}=\frac{6^2}{4\times4}\text{W}=2.25\text{W}$$

□3□□□□□□□□□□□□□□□□ a □□□□□□□

$R_{□} = \frac{U}{I} = \frac{5}{0.5}\Omega = 10\Omega$ □ $R_{□} = R_1 + R_{□}$

□□ $R_{□} = 8\Omega$

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

$$U_{C1} = \frac{E}{R_1 + r + \frac{R_{□}}{2}} \times \frac{R_{□}}{2} = \frac{6}{2+2+4} \times 4V = 3V$$

□□□□□□□□□□□□□□□□□ S_1 □□□□□□□□□

□ $$I = \frac{E}{r + \frac{R_2 \times \left(R_1 + \frac{R_{□}}{2}\right)}{R_2 + R_1 + \frac{R_{□}}{2}}} = 1.2A$$

□□□ R_1 □□□ $I_{R_1} = \frac{I}{2} = 0.6A$

□□□□□□□□ R_1 □□□□ $U_{C2} = I_{R_1} \times R_1 = 1.2V$

□□□□□□□□□□□□□□□□ R_3 □□□□

$$Q = C(U_{C1} + U_{C2})$$

□□ $Q = 2.1 \times 10^{-5}C$

7□(1) $\sqrt{gR}$ (2) $\frac{5}{4}mg$ □□□□□□(3) $\frac{\sqrt{5gR}}{2}$ (4) $s \le 4R$ □

$s \ge 11.5R$

□□□□□1□□ A □□ B □□□□□□□□□ $qEs - \mu mgs = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$

□□ $v_B = \sqrt{gR}$

□2□□ B □ C □□□ $EqR - mgR = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2$

□□□ C □□ $N - Eq = m\frac{v_C^2}{R}$

□□□□ $N = \frac{5}{4}mg$

□□□□□□□□□□□ C □□□□□□□□□□ $\frac{5}{4}mg$ □□□□□□□□

□3□□□□□□□□ $BCDG$ □□□□□□□□□ D□G □□□□□

H □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ G' □□□□□□□ θ □

□□□□ $\tan\theta = \frac{qE}{mg} = \frac{3}{4}$

□□ $\theta = 37^\circ$

□ $G' = \frac{mg}{\cos\theta}$

□ $G' = m\frac{v_{min}^2}{R}$

□□ $v_{min} = \frac{\sqrt{5gR}}{2}$

□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□$I\!I$□□□□□□□□□

□1□□□□□ I □□□□□□□□□□

$$qE(s_1 + R\cos 37^\circ) - \mu mgs - mg(R + R\sin 37^\circ) = 0$$

□□ $s_1 = 4R$

□2□□□□□□□□□□□$I\!I$□□□□□□□□□□□□

$$qE(s_2 - R\sin 37^\circ) - \mu mgs - mg(R + R\cos 37^\circ) = \frac{1}{2}mv_{min}^2 - 0$$

□□□□ $s_2 = 11.5R$

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ s □□□□□□ $s \le 4R$ □

$s \ge 11.5R$ □